

# INSTITUTO GUANAJUATENSE

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR C.C.T. 11PBH0199X

**Física IV 6 C mayo a agosto de 2018**

## Actividad 6 “Circuitos eléctricos y leyes de Kirchhoff”

**Fecha de entrega: 23 de junio de 2018**

**Valor 20 % del total de la calificación No Escolarizada**

### Instrucciones:

1. Realice el ejercicio propuesto 1 (casos 1 y 2) de la página 426 de la 5ta edición.
2. Realice el ejercicio propuesto 1 (casos 1 y 2) de la página 428 de la 5ta edición.

**En cada caso deberá dibujar los diagramas de los circuitos y los cálculos de cada Amperaje o Caída de Tensión según corresponda**

Rubrica de evaluación simplificada

Indicación	Valor
Hoja de presentación con todos los requisitos de la metodología	1
Realización de los ejercicios	8
Resultados correctos de los ejercicios	11
Valor Total de la Actividad	20

Ejercicio sin diagramas o procedimientos se toma como no realizado.